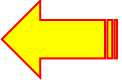


مبحث پنجم


منطق ترتیبی همزمان

Synchronous Sequential Logic

فهرست مطالب

- مقدمه ای بر مدارهای ترتیبی 
- عناصر ذخیره ساز
- لچ ها
- فلیپ فلاپ ها
- تحلیل مدارهای ترتیبی ساعت دار
- ماشین حالت محدود
- کاهش و تخصیص حالت
- طراحی مدارهای ترتیبی همزمان
- مثال های طراحی

یادآوری

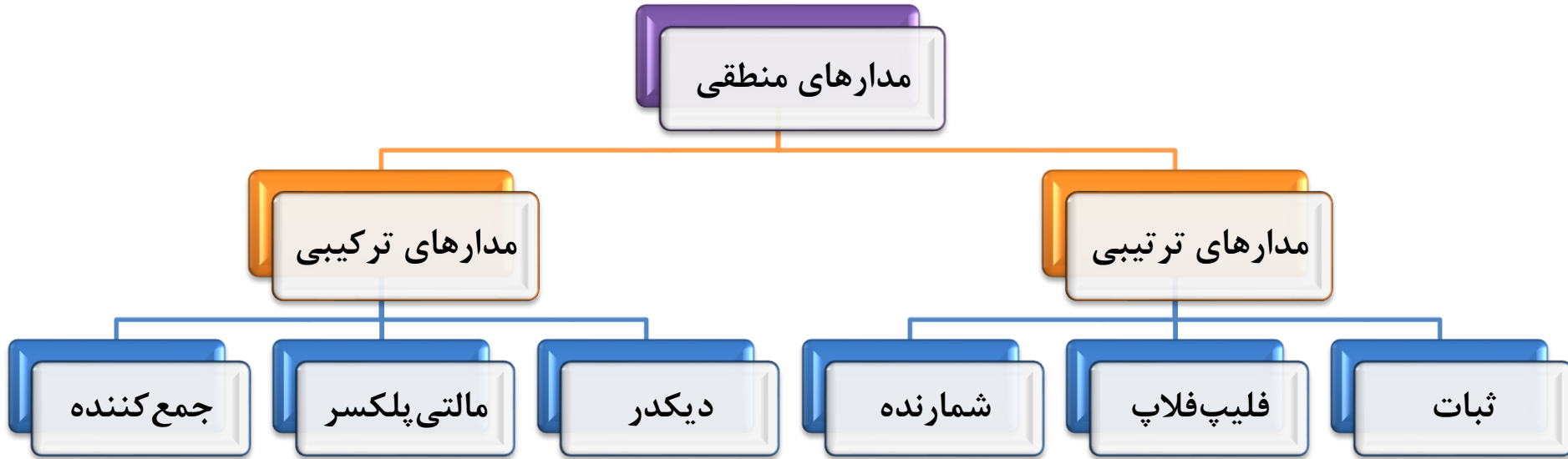

مدار ترکیبی: مداری شامل **گیت‌های منطقی** که خروجی‌های آن تنها به ورودی‌ها در همان زمان وابسته است.

مدار ترتیبی: مداری شامل **گیت‌های منطقی و عناصر حافظه** که خروجی‌های آن علاوه بر ورودی‌ها، به حالت مدار در آن زمان نیز وابسته است.

Combinational Logic, Combinatorial Logic


واژه‌نامه: مدار منطقی ترکیبی:

Sequential Logic

مدار منطقی ترتیبی:

مدارهای ترتیبی (sequential circuits)

مدارهای منطقی ترتیبی:

 

عناصر حافظه (Memory elements)

حالت مدار ترتیبی (State)

مدارهای ترتیبی (sequential circuits)

تقسیم‌بندی مدارهای ترتیبی ✓

مدارهای ترتیبی همزمان (Synchronous)

مدارهای ترتیبی غیرهمزمان (Asynchronous)

عناصر حافظه در مدارهای ترتیبی ✓


در مدارهای ترتیبی همزمان: فلیپ‌فلاپ (flip-flop)

در مدارهای ترتیبی غیرهمزمان: عناصر تاخیر زمانی (تاخیر انتشار گیت‌ها)

عامل همزمانی در مدارهای ترتیبی همزمان: ساعت (clock)

مدارهای ترتیبی (sequential circuits)

 مدارهای ترتیبی ساعت دار همزمان (Synchronous Clocked Sequential Circuit) ✓




Block diagram




Timing diagram of clock pulses

تحلیل مدارهای ترتیبی ساعت دار (Clocked Sequential Circuit)

ساعت (clock) ✓

 

فهرست مطالب

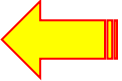- مقدمه‌ای بر مدارهای ترتیبی
- عناصر ذخیره‌ساز 
- لچ‌ها
- فلیپ‌فلاپ‌ها
- تحلیل مدارهای ترتیبی ساعت‌دار
- ماشین حالت محدود
- کاهش و تخصیص حالت
- طراحی مدارهای ترتیبی همزمان
- مثال‌های طراحی

عناصر ذخیره‌ساز (Storage Elements)

✓ لَچ‌ها:

با سطح سیگنال عمل می‌کنند.

حساس به سطح هستند (Level Sensitive).

✓ فلیپ‌فلاپ‌ها:

با گذر سیگنال ساعت از یک سطح به سطح دیگر فعال می‌شوند.

حساس به لبه هستند (Edge Sensitive).

همه‌ی فلیپ‌فلاپ‌ها با لَچ ساخته می‌شوند.

✓ لچ ها:

لچ SR

لچ D


✓ فليپ فلاپ ها:

فليپ فلاپ D


فليپ فلاپ JK

فليپ فلاپ T

فهرست مطالب

- مقدمه‌ای بر مدارهای ترتیبی
- عناصر ذخیره‌ساز
- لچ‌ها 
- فلیپ‌فلاپ‌ها
- تحلیل مدارهای ترتیبی ساعت‌دار
- ماشین حالت محدود
- کاهش و تخصیص حالت
- طراحی مدارهای ترتیبی همزمان
- مثال‌های طراحی

لچ SR (SR Latch)

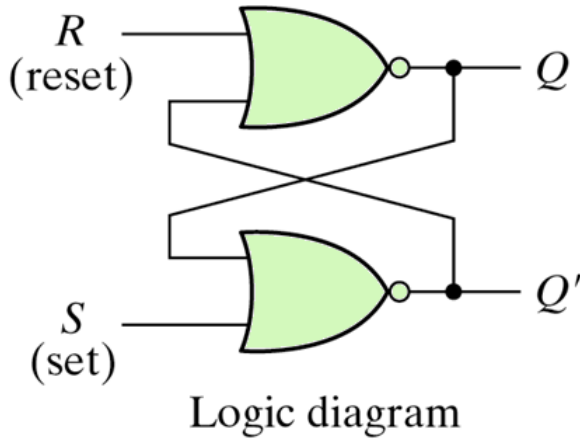

لچ SR با گیت های NOR:

حالت های مفید لچ:

حالت Set ($Q=1$ $Q'=0$)

حالت Reset ($Q=0$ $Q'=1$)

مثال:

برای لچ SR شکل بالا، جدول عملکرد روبرو را با رعایت ترتیب ورودی ها تکمیل نمایید.

Function table

| S | R | Q | Q' |
|-----|-----|-----|------|
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |


جدول عملکرد یا جدول درستی؟

(after $S = 1, R = 0$)

(after $S = 0, R = 1$)



آیا این خروجی با انتظار ما تناقض ندارد؟

شرایط مسابقه (Race Condition)

 

| S | R | Q | Q' |
|-----|-----|----------------|------|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | Race Condition | |


برای لچ SR، جدول داده شده را تکمیل کنید.

  

ولی در واقعیت،

لچ SR (SR Latch)

لچ SR با گیت های NAND:

 


مثال:

برای لچ SR شکل بالا، جدول عملکرد را با رعایت ترتیب ورودی ها تکمیل نمایید.

| \bar{S} | \bar{R} | Q | Q' | Function table |
|-----------|-----------|-----|------|-------------------------|
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | (after $S = 1, R = 0$) |
| 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | (after $S = 0, R = 1$) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |

لچ SR (SR Latch)


لچ SR با ورودی کنترل:

 

Function table

| C | S | R | Next state of Q |
|-----|-----|-----|-----------------------|
| 0 | X | X | No change |
| 1 | 0 | 0 | No change |
| 1 | 0 | 1 | $Q = 0$; Reset state |
| 1 | 1 | 0 | $Q = 1$; set state |
| 1 | 1 | 1 | Indeterminate |

لچ D (D Latch – Transparent Latch)

 

Function table


| C | D | Next state of Q |
|-----|-----|-----------------------|
| 0 | X | No change |
| 1 | 0 | $Q = 0$; Reset state |
| 1 | 1 | $Q = 1$; Set state |

پشتوانه‌ی این نامگذاری: ✓


لچ D: قابلیت نگهداری داده (Data)

لچ شفاف: وجود نداشتن حالت نامعین یا غیرمجاز


نمادهای ترسیمی برای لچها

 

NOR Gate Latch

 


NAND Gate Latch

 

D Latch

مدارهای کاربردی: مدار حذف نوسان کلید (Debouncer)

نوسان کلید چیست؟

 


(a) Switch contact bounce


حذف نوسان کلید:

وقتی کلید در حال جدا شدن از موقعیت ۱ است.


وقتی کلید در حال اتصال به موقعیت ۲ است.

 

(b) Contact-bounce eliminator circuit

 

فهرست مطالب

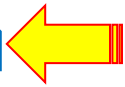- مقدمه‌ای بر مدارهای ترتیبی
- عناصر ذخیره‌ساز
- لچ‌ها
- فلیپ‌فلاپ‌ها 
- تحلیل مدارهای ترتیبی ساعت‌دار
- ماشین حالت محدود
- کاهش و تخصیص حالت
- طراحی مدارهای ترتیبی همزمان
- مثال‌های طراحی

فلیپ فلاپ ہا



Response to positive level




Positive-edge response



Negative-edge response

فلیپ فلاپ D تحریک شده با لبه (Edge-triggered)

فلیپ فلاپ master-slave

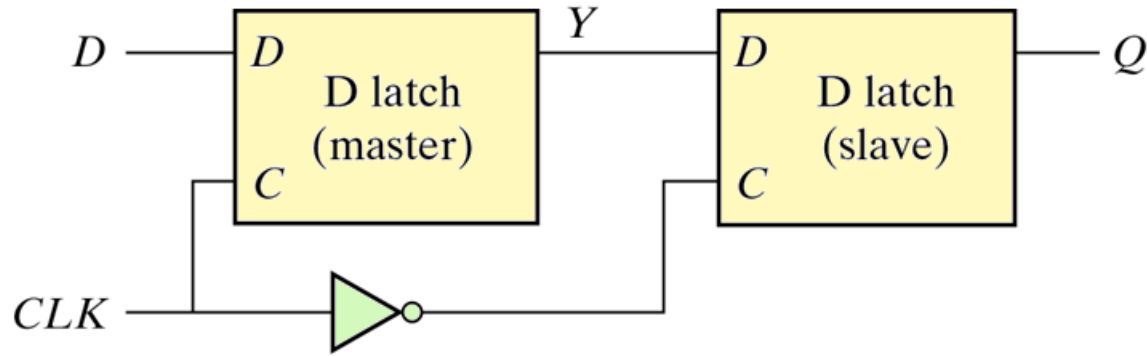

این فلیپ فلاپ با کدام لبه کار می کند؟



(Negative-edge-triggered flip-flop)

با لبه منفی


چگونه می توان این فلیپ فلاپ را به تحریک شده با لبه مثبت تبدیل نمود؟



فلیپ فلاپ D تحریک شده با لبه (Edge-triggered)

✓ فلیپ فلاپ تحریک شده با لبه ی مثبت

✓ Positive-edge-triggered flip-flop

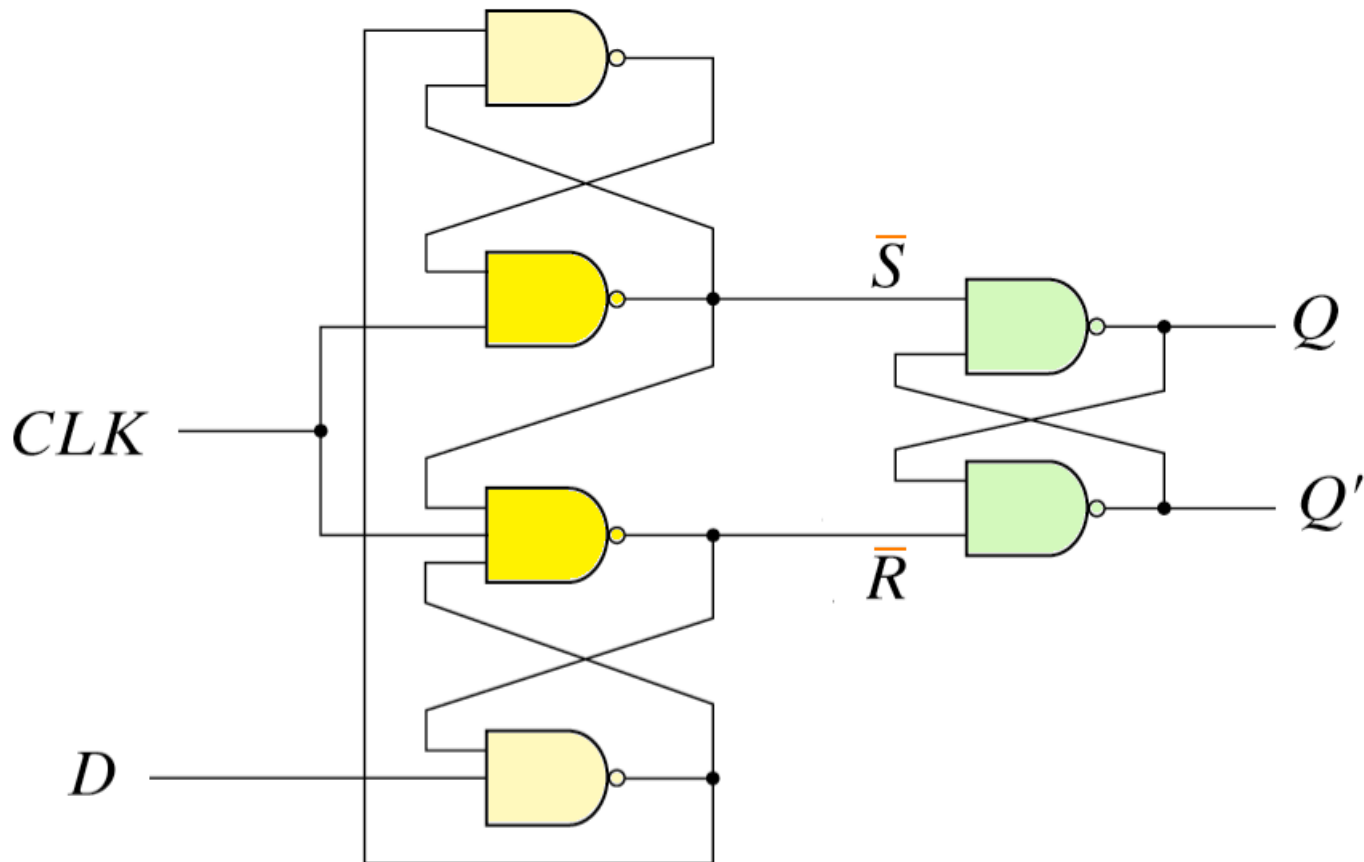

فلیپ فلاپ D تحریک شده با لبه (Edge-triggered)


وقتی $CLK=0$ است.

وقتی $D=0$ است با آمدن لبه ی مثبت CLK

وقتی $D=0$ و $CLK=1$ است تغییر ورودی

وقتی $D=1$ است با آمدن لبه ی مثبت CLK

وقتی $D=1$ و $CLK=1$ است تغییر ورودی

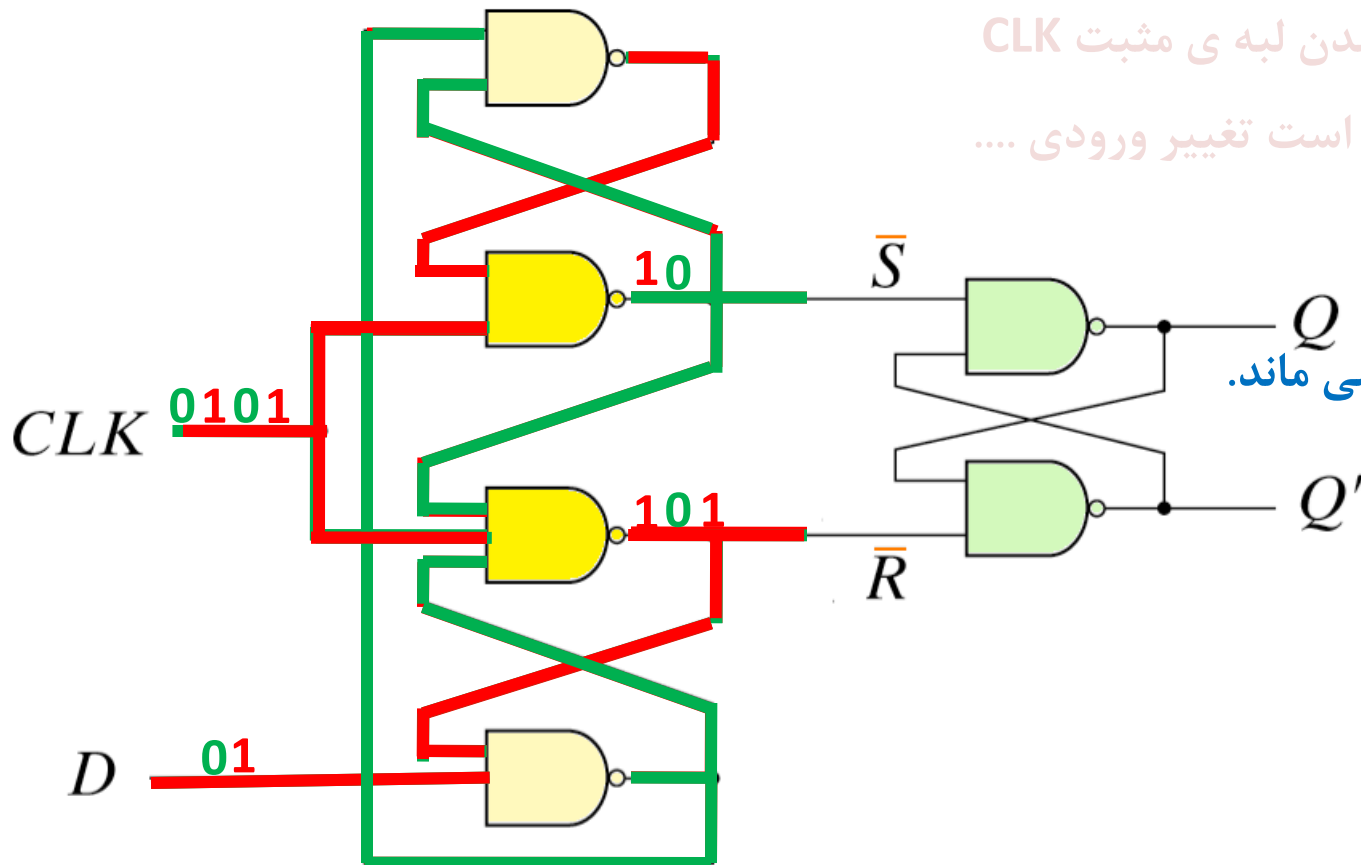

خروجی بدون تغییر باقی می ماند.



خروجی $Q=0$ می شود.

خروجی $Q=1$ می شود.



نمادهای ترسیمی برای فلیپ‌فلاپ D تحریک‌شده با لبه

نشانه ورودی دینامیک

(dynamic input indicator)

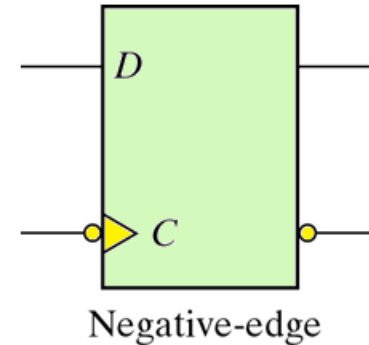 

  
بررسی عملکرد فلیپ‌فلاپ D به کمک نمودار زمانی ✓



محدودیت‌های زمانی فلیپ‌فلاپ D

زمان آماده‌سازی (setup time) ✓

زمان نگهداری (hold time) ✓

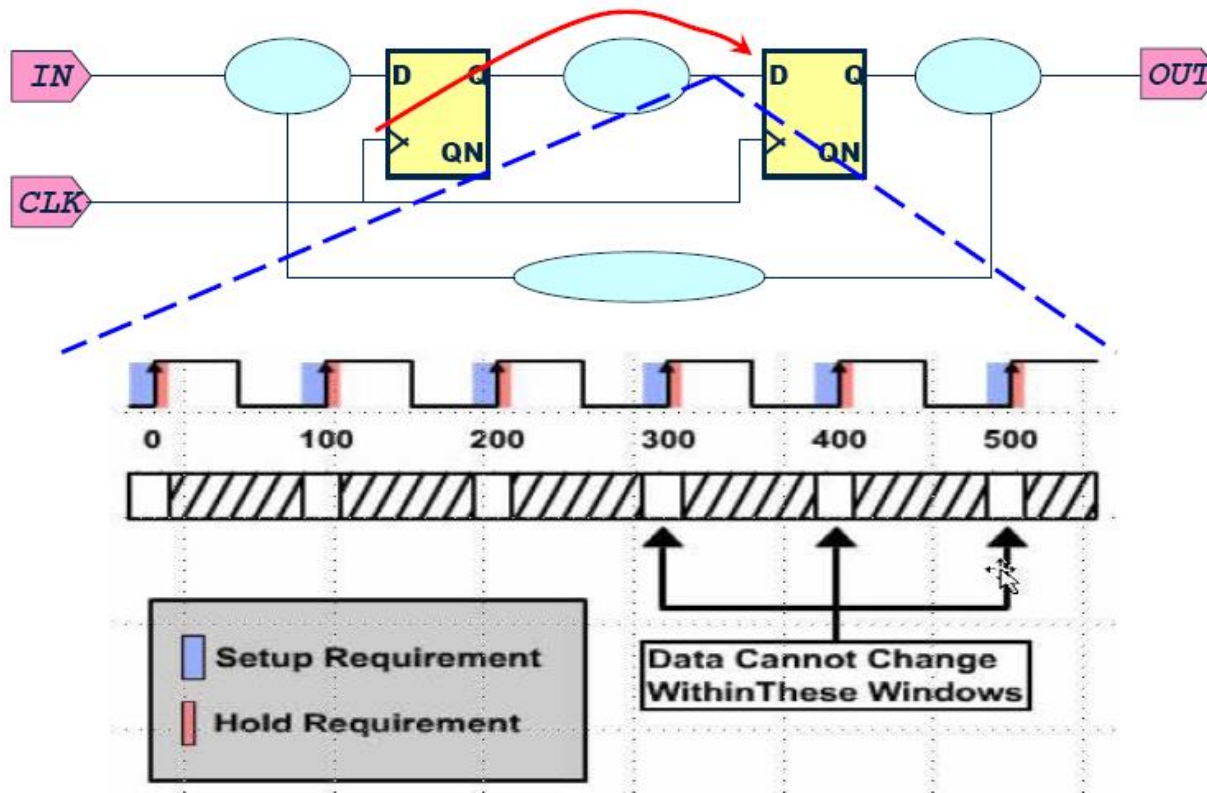


محدودیت های زمانی فلیپ فلاپ D


❖ زمان انتشار (propagation time)

❖ زمان آماده سازی (setup time)

❖ زمان نگهداری (hold time)

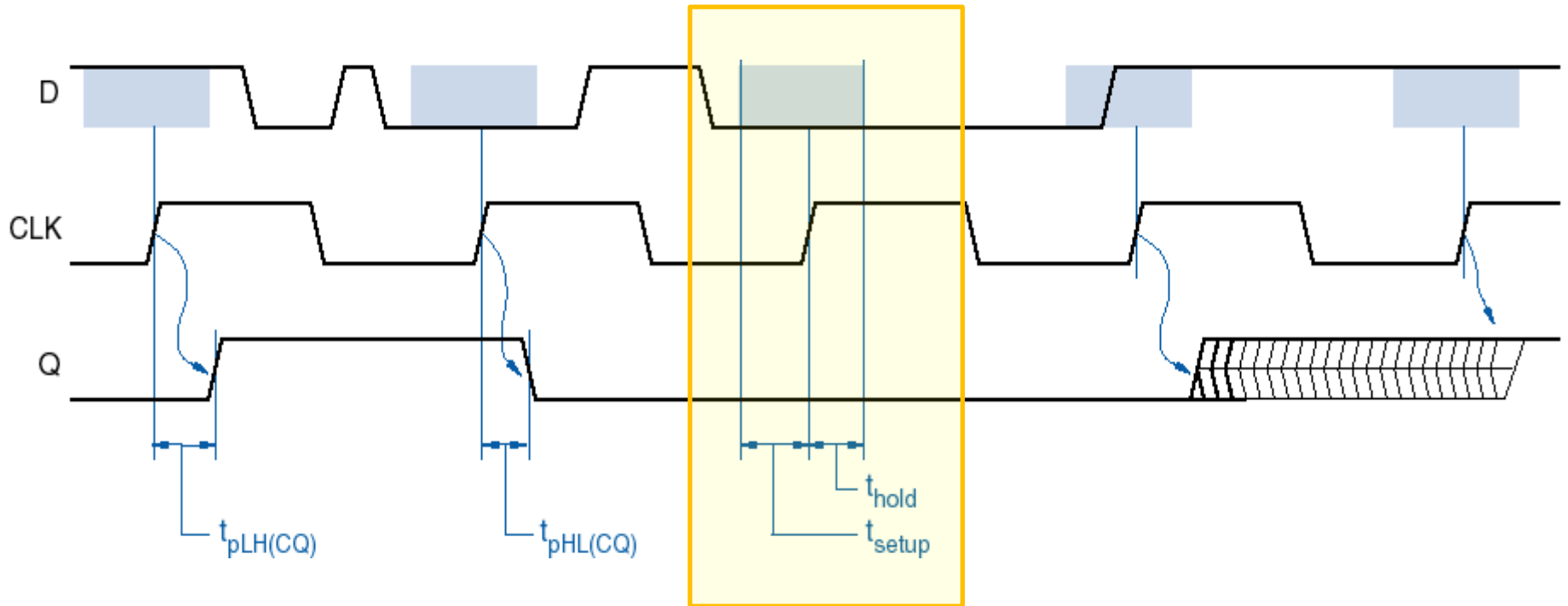

فلیپ فلاپ JK

 

Graphic symbol

$$D = JQ' + K'Q$$

شیوهی عملکرد ✓

$$J=0 \quad K=0 \quad \longrightarrow \quad D=Q$$


$$J=1 \quad K=0 \quad \longrightarrow \quad D=1$$

$$J=0 \quad K=1 \quad \longrightarrow \quad D=0$$

$$J=1 \quad K=1 \quad \longrightarrow \quad D=Q'$$



فلیپ فلاپ JK

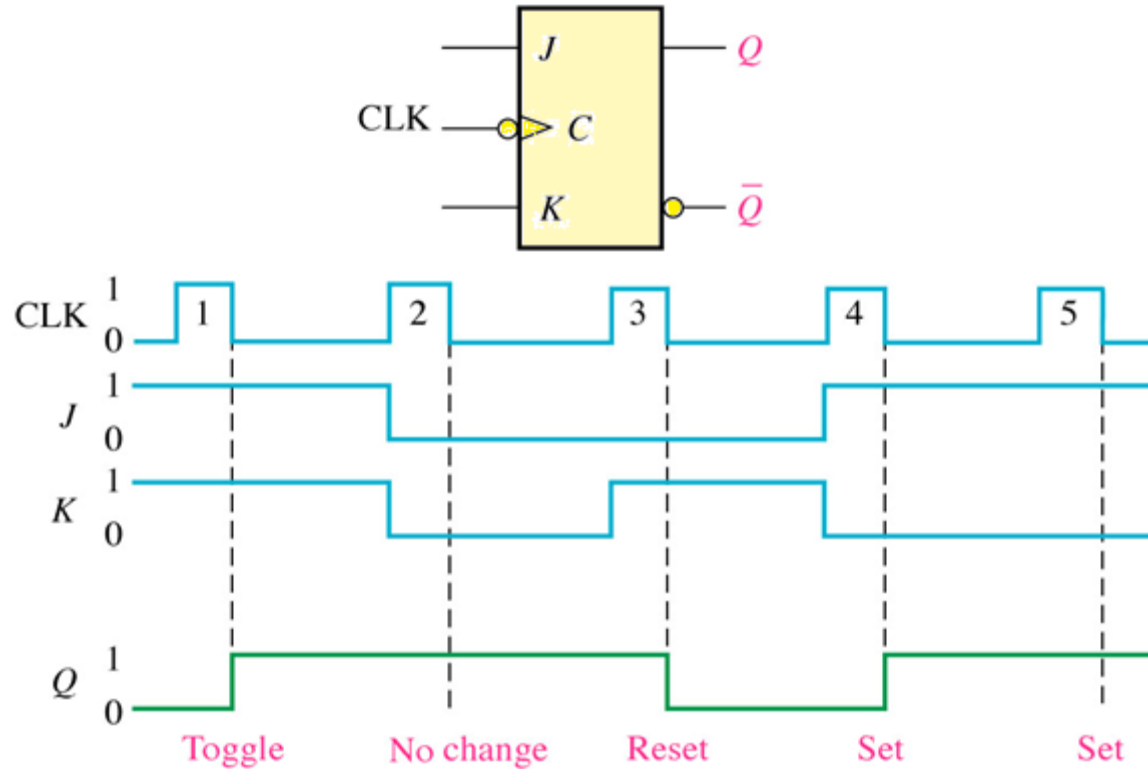بررسی عملکرد فلیپ فلاپ JK به کمک نمودار زمانی ✓




فلیپ فلاپ JK

  مثال: با تعیین خروجی فلیپ فلاپ، نمودار زمانی شکل زیر را تکمیل نمایید.




فلیپ فلاپ T

 

✓ اصول عملکرد فلیپ فلاپ T

✓ فلیپ فلاپ T با استفاده از فلیپ فلاپ JK


✓ فلیپ فلاپ T با استفاده از فلیپ فلاپ D

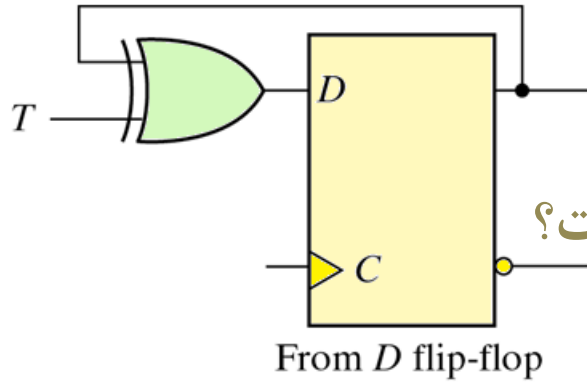

✓ نماد فلیپ فلاپ T

آیا با فلیپ فلاپ JK می توان فلیپ فلاپ T ساخت؟

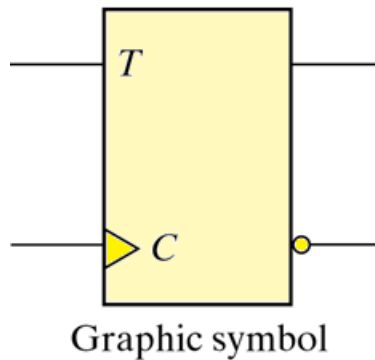آیا با فلیپ فلاپ D می توان فلیپ فلاپ T ساخت؟



جدول مشخصه (characteristic Table)

| J | K | Q(t+1) | |
|---|---|--------|------------|
| 0 | 0 | Q(t) | No change |
| 0 | 1 | 0 | Reset |
| 1 | 0 | 1 | Set |
| 1 | 1 | Q'(t) | Complement |

جدول مشخصه برای فلیپ فلاپ JK ✓

| D | Q(t+1) | |
|---|--------|-------|
| 0 | 0 | Reset |
| 1 | 1 | Set |

جدول مشخصه برای فلیپ فلاپ D ✓

| T | Q(t+1) | |
|---|--------|------------|
| 0 | Q(t) | No change |
| 1 | Q'(t) | Complement |

جدول مشخصه برای فلیپ فلاپ T ✓

معادله‌ی مشخصه (characteristic Equation)

D Flip-Flop :

$$Q(t + 1) = D$$

JK Flip-Flop :

$$Q(t + 1) = JQ' + K'Q$$

T Flip-Flop :


$$Q(t + 1) = TQ' + T'Q$$

ورودی‌های مستقیم (Direct Inputs)

✓ Set – Preset

✓ Reset – Clear


✓ ضرورت وجود ورودی مستقیم

 

(b) Graphic symbol


| R | C | D | Q | Q' |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 0 | X | X | 0 | 1 |
| 1 | ↑ | 0 | 0 | 1 |
| 1 | ↑ | 1 | 1 | 0 |

(b) Function table

 


(a) Circuit diagram

ورودی‌های مستقیم (Direct Inputs)

 


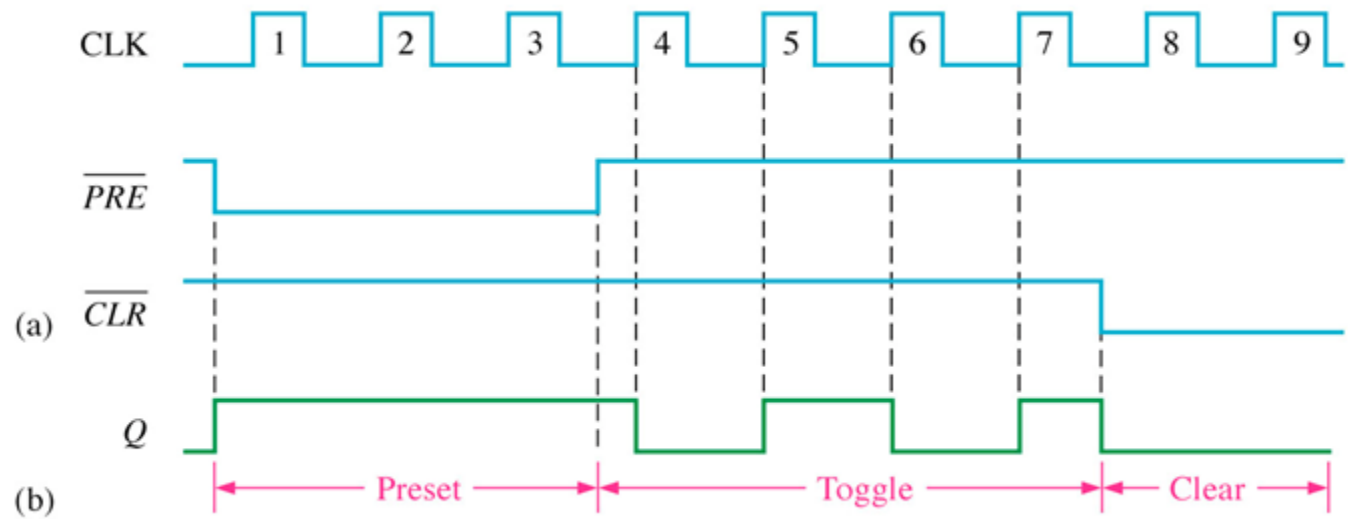
بررسی ورودی‌های مستقیم فلیپ‌فلاپ به کمک نمودار زمانی ✓



چه ارتباطی بین فرکانس ورودی (پالس ساعت) و خروجی این مدار وجود دارد؟ ✓


مدارهای کاربردی: تقسیم‌کننده فرکانس (Frequency Divider)

  مثال: مدار تقسیم‌کننده فرکانسی طراحی نمایید که موج مربعی ورودی را دریافت نموده و موج مربعی با فرکانس یک چهارم فرکانس ورودی تولید نماید. از فلیپ‌فلاپ JK استفاده نمایید.




مدارهای کاربردی: تقسیم کننده فرکانس (Frequency Divider)

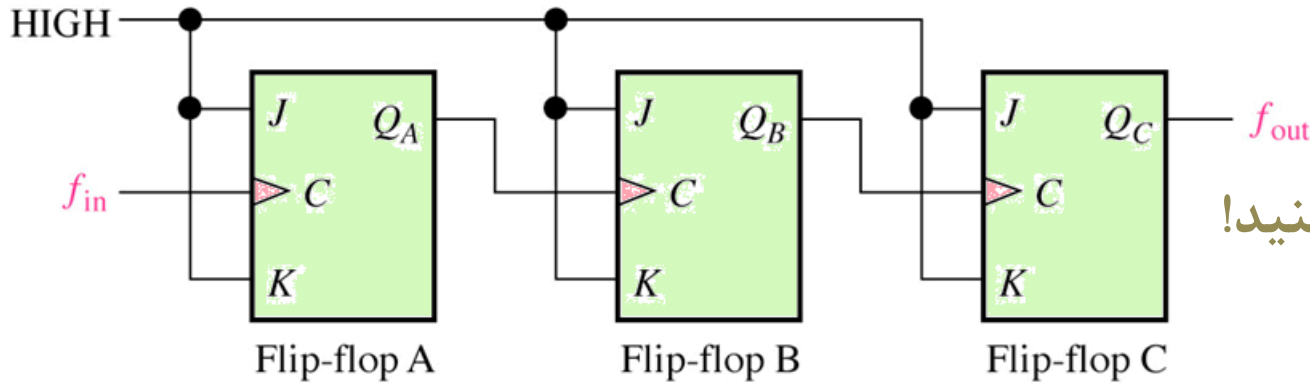
مثال: مدار تقسیم کننده فرکانسی طراحی نمایید که موج مربعی ورودی را دریافت نموده و موج مربعی با فرکانس یک هشتم فرکانس ورودی تولید نماید. از فلیپ فلاپ JK استفاده نمایید.



JK استفاده نمایید.
طراحی کنید!

 

فهرست مطالب

- مقدمه‌ای بر مدارهای ترتیبی
- عناصر ذخیره‌ساز
- لچ‌ها
- فلیپ‌فلاپ‌ها
- تحلیل مدارهای ترتیبی ساعت‌دار 
- ماشین حالت محدود
- کاهش و تخصیص حالت
- طراحی مدارهای ترتیبی همزمان
- مثال‌های طراحی

تحلیل مدارهای ترتیبی ساعت‌دار (Clocked Sequential Circuit)

✓ معادله‌های ورودی فلیپ‌فلاپ

✓ معادله‌های حالت

✓ جدول حالت

✓ نمودار حالت

✓ مثال: تحلیل مدارهای شامل فلیپ‌فلاپ D

✓ مثال: تحلیل مدارهای شامل فلیپ‌فلاپ JK


✓ مثال: تحلیل مدارهای شامل فلیپ‌فلاپ T

✓ ماشین حالت محدود Mealy و ماشین حالت محدود Moore

تحلیل مدارهای ترتیبی ساعت‌دار (Clocked Sequential Circuit)

معادله‌های ورودی فلیپ‌فلاپ (Flip-flop Input Equation):

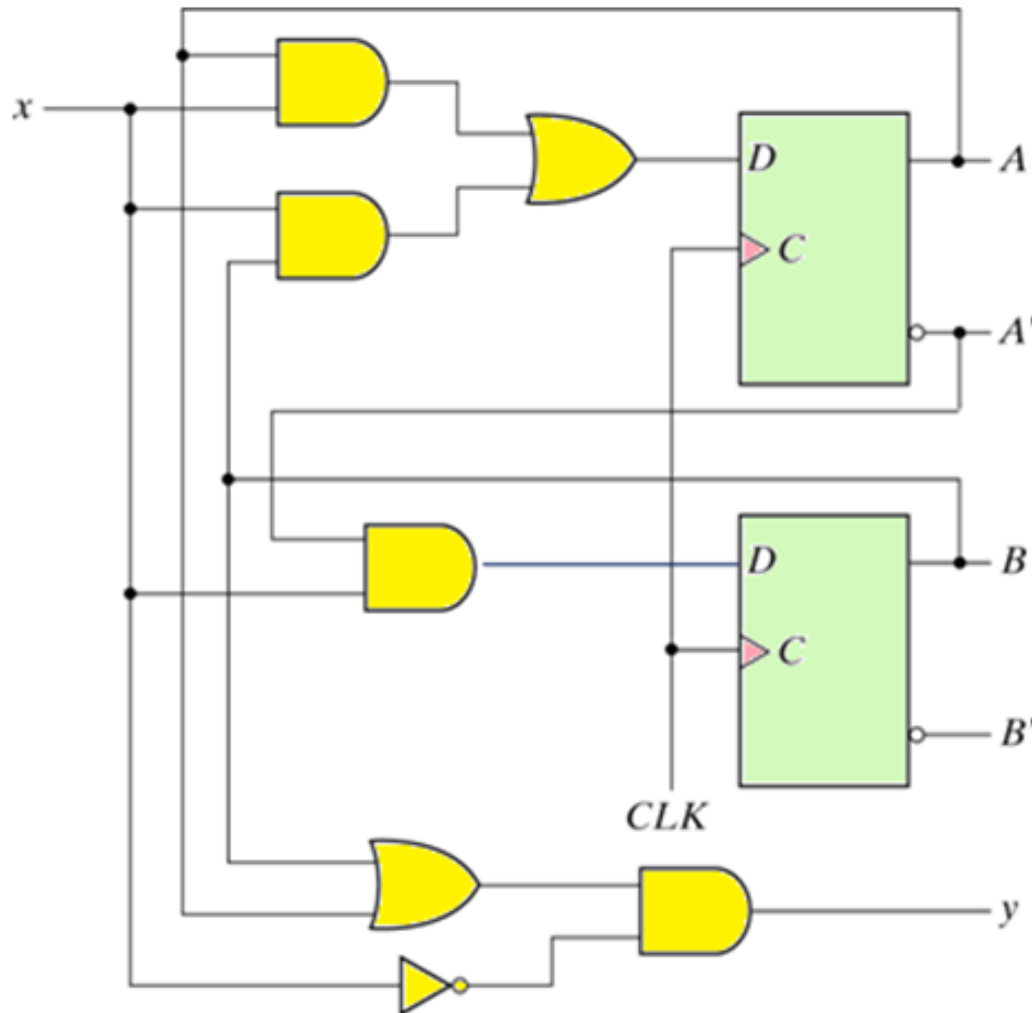مثال: معادله‌های ورودی فلیپ‌فلاپ را برای مدار ترتیبی همزمان زیر را بنویسید.



$$D_A = Ax + Bx$$


$$D_B = A'x$$

$$y = (A + B)x'$$

تحلیل مدارهای ترتیبی ساعت‌دار (Clocked Sequential Circuit)

معادله‌های حالت (State Equations):

 مثال: معادله‌های حالت مدار ترتیبی همزمان زیر را بنویسید.



$$A(t + 1) = A(t) x(t) + B(t) x(t)$$


$$B(t + 1) = A'(t) x(t)$$

$$y(t) = [A(t) + B(t)] x'(t)$$

تحلیل مدارهای ترتیبی ساعت‌دار (Clocked Sequential Circuit)

جدول حالت (State Table):

 
مثال: جدول حالت مدار ترتیبی همزمان زیر را بنویسید.



| حالت فعلی | ورودی | حالت بعدی | خروجی |
|-----------|-------|-----------|--------|
| PS | Input | NS | Output |
| $A B$ | x | $A B$ | y |
| 00 | 0 | 00 | 0 |
| 00 | 1 | 01 | 0 |
| 01 | 0 | 00 | 1 |
| 01 | 1 | 11 | 0 |
| 10 | 0 | 00 | 1 |
| 10 | 1 | 10 | 0 |
| 11 | 0 | 00 | 1 |
| 11 | 1 | 10 | 0 |


تحلیل مدارهای ترتیبی ساعت‌دار (Clocked Sequential Circuit)

جدول حالت (State Table):
فرم نمایش دیگر:

 


| PS | NS | | Output | |
|------|-------|-------|--------|-------|
| | $x=0$ | $x=1$ | $x=0$ | $x=1$ |
| AB | AB | AB | y | y |
| 00 | 00 | 01 | 0 | 0 |
| 01 | 00 | 11 | 1 | 0 |
| 10 | 00 | 10 | 1 | 0 |
| 11 | 00 | 10 | 1 | 0 |

 تحلیل مدارهای ترتیبی ساعت‌دار (Clocked Sequential Circuit)




نمودار حالت (State Diagram):

| PS | Input | NS | Output |
|------|-------|------|--------|
| AB | x | AB | y |
| 00 | 0 | 00 | 0 |
| 00 | 1 | 01 | 0 |
| 01 | 0 | 00 | 1 |
| 01 | 1 | 11 | 0 |
| 10 | 0 | 00 | 1 |
| 10 | 1 | 10 | 0 |
| 11 | 0 | 00 | 1 |
| 11 | 1 | 10 | 0 |

 

این شیوهی نمایش مربوط به شرایطی است که خروجی به ورودی نیز وابسته باشد.

تحلیل مدارهای شامل فلیپ‌فلاپ‌های D

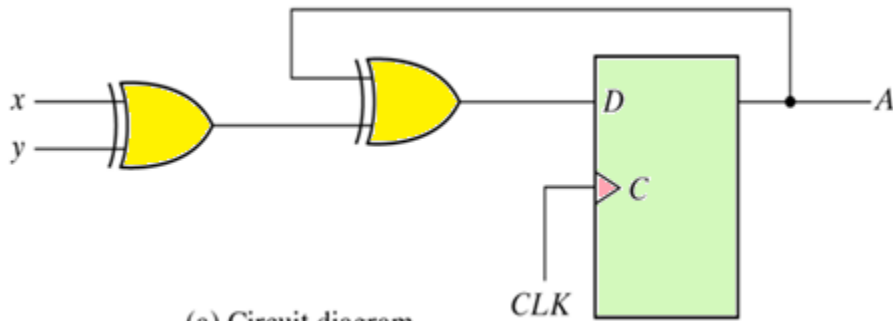

(a) Circuit diagram


معادله‌ی ورودی و معادله‌ی حالت
جدول حالت
نمودار حالت

Input equation: $D_A = A \oplus x \oplus y$

State Equation: $A(t+1) = A(t) \oplus x \oplus y$


| Present state | Inputs | | Next state |
|---------------|--------|-----|------------|
| A | x | y | A |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

(b) State table

 

(c) State diagram

تحلیل مدارهای شامل فلیپ‌های JK

 


معادله‌های ورودی
جدول حالت
نمودار حالت

$$J_A = B$$

$$K_A = Bx'$$

$$J_B = x'$$


$$K_B = A \oplus x$$

 

| Present state | Input | Next state | Flip-flop Inputs |
|---------------|-------|------------|------------------|
| A B | x | A B | JA KA JB KB |
| 0 0 | 0 | 0 1 | 0 0 1 0 |
| 0 0 | 1 | 0 0 | 0 0 0 1 |
| 0 1 | 0 | 1 1 | 1 1 1 0 |
| 0 1 | 1 | 1 0 | 1 0 0 1 |
| 1 0 | 0 | 1 1 | 0 0 1 1 |
| 1 0 | 1 | 1 0 | 0 0 0 0 |
| 1 1 | 0 | 0 0 | 1 1 1 1 |
| 1 1 | 1 | 1 1 | 1 0 0 0 |


تحلیل مدارهای شامل فلیپ‌های T

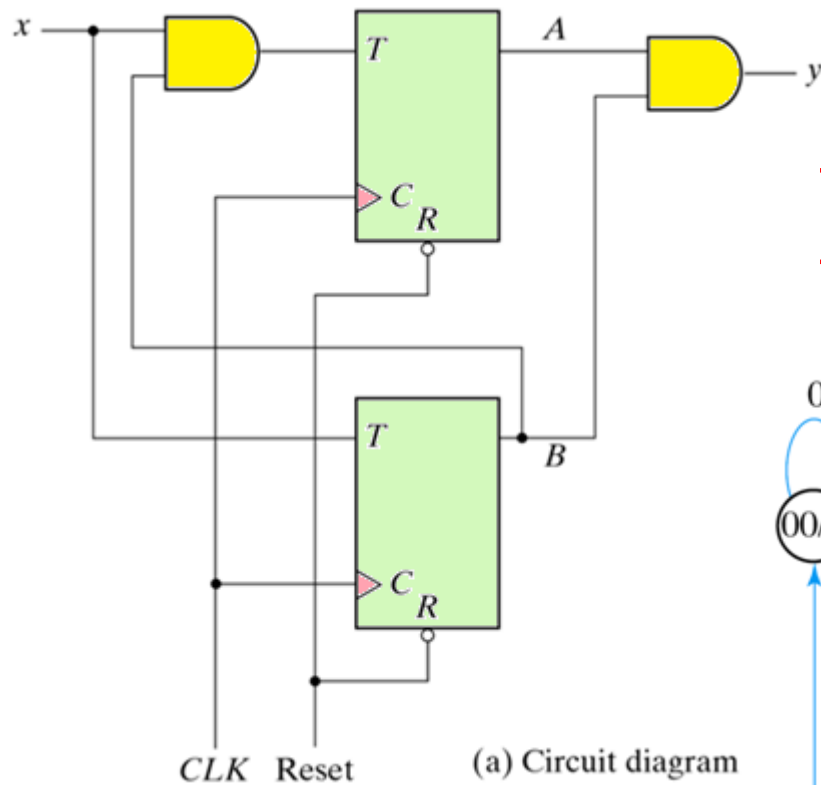- معادله‌های ورودی
- جدول حالت
- نمودار حالت



$$T_A = Bx$$


$$T_B = x$$

 

| Present state | | Input x | Next state | | Out y |
|---------------|---|------------|------------|---|----------|
| A | B | | A | B | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

این شیوهی نمایش مربوط به شرایطی است که خروجی تنها به حالت‌ها وابسته باشد.

فهرست مطالب

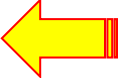
- مقدمه‌ای بر مدارهای ترتیبی
- عناصر ذخیره‌ساز
- لچ‌ها
- فلیپ‌فلاپ‌ها
- تحلیل مدارهای ترتیبی ساعت‌دار
- ماشین حالت محدود 
- کاهش و تخصیص حالت
- طراحی مدارهای ترتیبی همزمان
- مثال‌های طراحی

مدل‌های Mealy و Moore برای ماشین‌های حالت محدود


ماشین حالت محدود یا FSM (Finite State Machine)

ماشین حالت محدود Mealy

ماشین حالت محدود Moore

 

ماشین حالت محدود Mealy

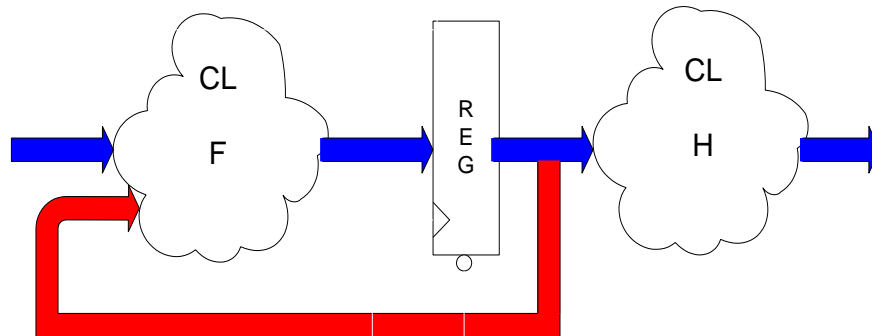


ماشین حالت محدود Moore

مدل Mealy-Moore


مدل‌های Mealy و Moore برای ماشین‌های حالت محدود

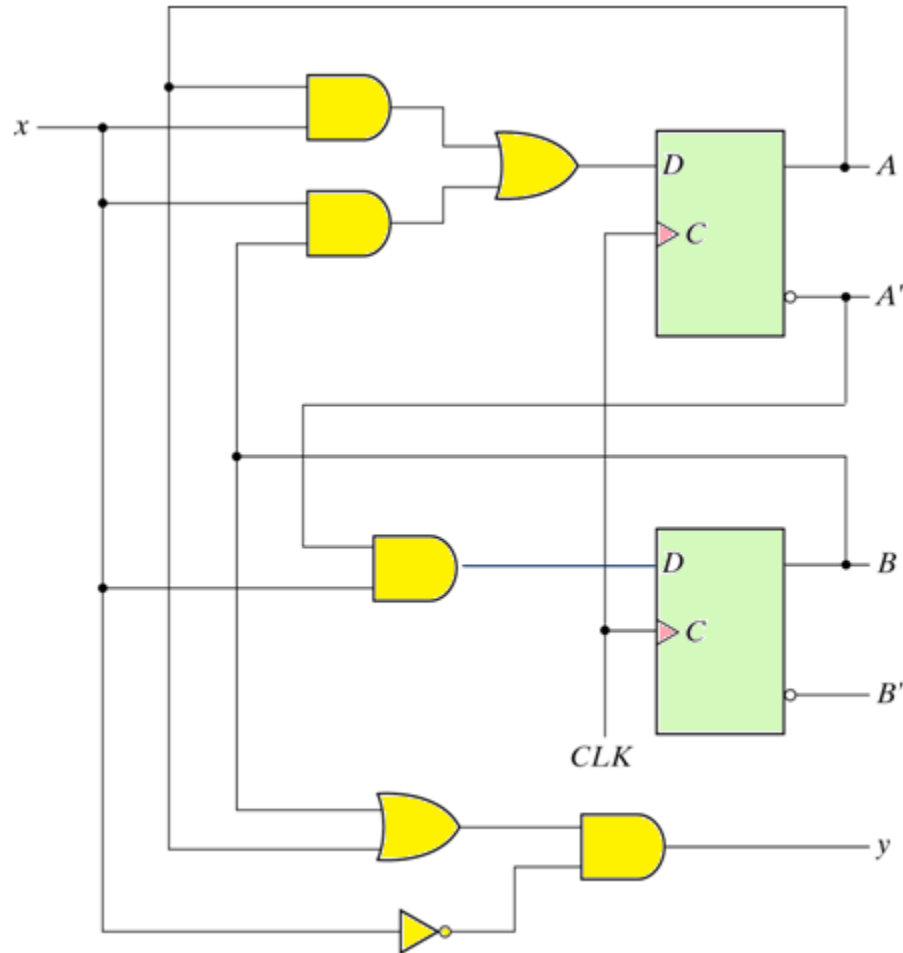نمونه‌ای از ماشین حالت محدود Mealy، که پیش‌تر مورد بحث قرار گرفت:



مدل‌های Mealy و Moore برای ماشین‌های حالت محدود

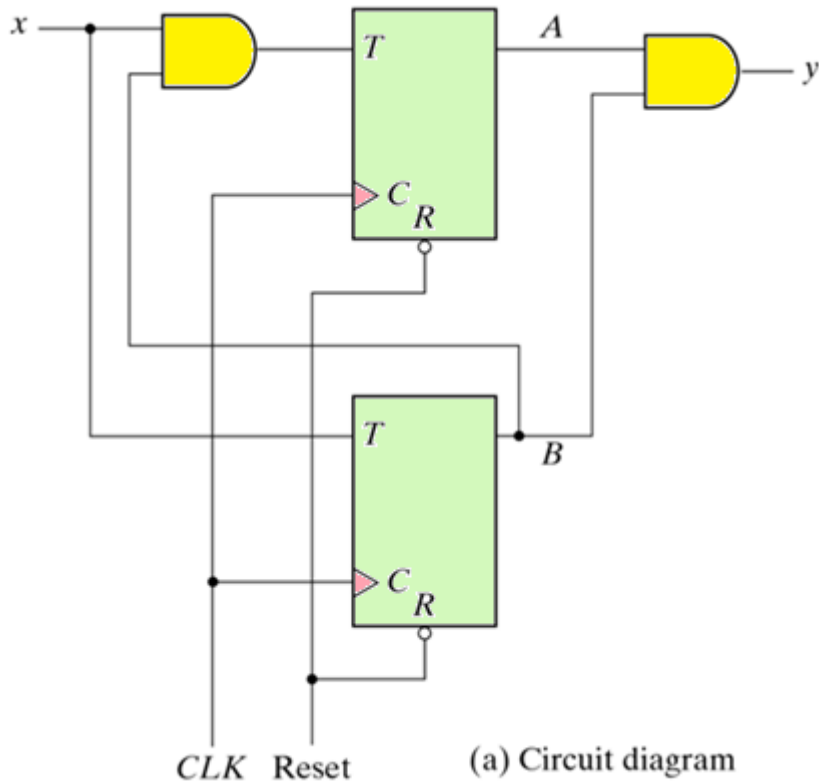نمونه‌ای از ماشین حالت محدود Moore، که پیش‌تر مورد بحث قرار گرفت:



فهرست مطالب

- مقدمه‌ای بر مدارهای ترتیبی
- عناصر ذخیره‌ساز
- لچ‌ها
- فلیپ‌فلاپ‌ها
- تحلیل مدارهای ترتیبی ساعت‌دار
- ماشین حالت محدود
- کاهش و تخصیص حالت 
- طراحی مدارهای ترتیبی همزمان
- مثال‌های طراحی

طراحی مدارهای ترتیبی

مفهوم طراحی در مقایسه با تحلیل

مباحثی که در این بخش مطرح خواهد شد:

کاهش حالت

تخصیص حالت

روند طراحی

مثال‌ها: طراحی آشکارساز دنباله (sequence detector)

شمارنده‌ی باینری سه بیتی

...

کاهش حالت

ضرورت و اهمیت کاهش حالت:

روال کاهش حالت:

- ۱- درون جدول حالت، حالت‌های معادل را بیابید.
- ۲- یکی از حالت‌های معادل را حذف نمایید و بر این مبنا، محتوای جدول را به‌هنگام نمایید.
- ۳- روند را تا جایی ادامه دهید که دیگر هیچ دو حالت معادلی نتوان یافت.

توجه:

کاهش حالت را با استفاده از نمودار حالت نیز می‌توان انجام داد ولی انجام این کار با استفاده از جدول حالت ساده‌تر است.

مثال کاهش حالت


مدار ترتیبی را در نظر بگیرید که با نمودار حالت زیر توصیف شده است.

چرا حالت‌ها با حروف مشخص شده‌اند؟

در این مدار، تنها رشته‌ی ورودی-خروجی اهمیت دارد.

به عنوان مثال می‌خواهیم با شروع از حالت **a**، خروجی مدار را در پاسخ به رشته‌ی ورودی زیر به دست آوریم.

01010110100

 


مثال کاهش حالت

به عنوان مثال می خواهیم با شروع از حالت **a**، خروجی مدار را در پاسخ به رشته ی ورودی زیر به دست آوریم.


01010110100

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| state | a | a | b | c | d | e | f | f | g | f | g | a |
| input | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| output | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |

 

مثال کاهش حالت

جدول حالت:

 

| Present state | Next state | | Output | |
|---------------|------------|-----|--------|-----|
| | x=0 | x=1 | x=0 | x=1 |
| a | a | b | 0 | 0 |
| b | c | d | 0 | 0 |
| c | a | d | 0 | 0 |
| d | e | f | 0 | 1 |
| e | a | f | 0 | 1 |
| f | g | f | 0 | 1 |
| g | a | f | 0 | 1 |

مثال کاهش حالت

یافتن حالت‌های معادل:
 حالت‌های معادل حالت‌هایی هستند که به ازای هر ورودی یکسان، خروجی یکسانی ایجاد نمایند و حالت بعدی نیز یکسان یا معادل باشد.

| Present state | Next state | | Output | |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-----|
| | x=0 | x=1 | x=0 | x=1 |
| a | a | b | 0 | 0 |
| b | c | d | 0 | 0 |
| c | a | d | 0 | 0 |
| d | e | f / _d | 0 | 1 |
| e | a | f / _d | 0 | 1 |
| f | g / _e | f | 0 | 1 |
| g | a | f | 0 | 1 |

d, f equivalent
 e, g equivalent



مثال کاهش حالت

| Present state | Next state | | Output | |
|---------------|------------|-----|--------|-----|
| | x=0 | x=1 | x=0 | x=1 |
| a | a | b | 0 | 0 |
| b | c | d | 0 | 0 |
| c | a | d | 0 | 0 |
| d | e | d | 0 | 1 |
| e | a | d | 0 | 1 |

جدول حالت کاهش یافته:


نمودار حالت کاهش یافته:

نمودار حالت کاهش یافته را رسم کنید.

  


مثال کاهش حالت

 پاسخ متناظر با نمودار حالت کاهش یافته به دنباله‌ی ورودی




| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State: | a | a | b | c | d | e | d | d | e | d | e | a |
| Input: | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Output: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |

 

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State: | a | a | b | c | d | e | f | f | g | f | g | a |
| Input: | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Output: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |

تخصیص حالت

 برای طراحی یک مدار ترتیبی با استفاده از قطعات فیزیکی، لازم است کدهای باینری به حالت‌ها تخصیص یابد.



طرح مورد بررسی دارای ۵ حالت است. حداقل تعداد بیت‌های لازم برای تخصیص کد چقدر است؟



باینری تنها گزینه برای تخصیص کد نیست!

| | Binary | Gray | One-hot |
|---|-------------|-------------|-------------|
| | Assignment1 | Assignment2 | Assignment3 |
| a | 000 | 000 | 00001 |
| b | 001 | 001 | 00010 |
| c | 010 | 011 | 00100 |
| d | 011 | 010 | 01000 |
| e | 100 | 110 | 10000 |

تخصیص حالت

تخصیص کدهای باینری به حالت‌های طرح کاهش حالت یافته‌ی مثال قبل:

| Present state | Next state | | Output | |
|---------------|------------|-----|--------|-----|
| | x=0 | x=1 | x=0 | x=1 |
| a | a | b | 0 | 0 |
| b | c | d | 0 | 0 |
| c | a | d | 0 | 0 |
| d | e | d | 0 | 1 |
| e | a | d | 0 | 1 |

| Present state | Next state | | Output | |
|---------------|------------|-----|--------|-----|
| | x=0 | x=1 | x=0 | x=1 |
| 000 | 000 | 001 | 0 | 0 |
| 001 | 010 | 011 | 0 | 0 |
| 010 | 000 | 011 | 0 | 0 |
| 011 | 100 | 011 | 0 | 1 |
| 100 | 000 | 011 | 0 | 1 |

فهرست مطالب

- مقدمه‌ای بر مدارهای ترتیبی
- عناصر ذخیره‌ساز
- لچ‌ها
- فلیپ‌فلاپ‌ها
- تحلیل مدارهای ترتیبی ساعت‌دار
- ماشین حالت محدود
- کاهش و تخصیص حالت
- طراحی مدارهای ترتیبی همزمان 
- مثال‌های طراحی


روال طراحی

روال طراحی:

- ۱- نمودار حالت و جدول حالت طرح را رسم کنید.
- ۲- در صورت نیاز، حالت‌ها را کاهش دهید.
- ۳- به حالت‌ها، مقدار باینری تخصیص دهید.
- ۴- جدول حالت را با مقادیر باینری اختصاص یافته به حالت‌ها به‌نگام نمایش دهید.
- ۵- نوع فلیپ‌فلاپ را تعیین کنید.
- ۶- در صورت نیاز، ستون‌های ورودی فلیپ‌فلاپ را به جدول حالت اضافه نمایید.
- ۷- با استفاده از نقشه، معادله‌های ورودی فلیپ‌فلاپ‌ها و خروجی‌ها را به دست آورید.
- ۸- شماتیک طرح را رسم کنید.

مثال طراحی: آشکارساز دنباله

 مثال: می خواهیم مداری طراحی کنیم که سه پشت سر هم را در دنباله‌ی ورودی تشخیص دهد. طراحی بر اساس فلیپ فلاپ D انجام گردد.



بودار حالت طرح را رسم کنید.

بودار حالت نشانگر مدل

Moore است یا مدل Mealy





- $S_0 = 00$
- $S_1 = 01$
- $S_2 = 10$
- $S_3 = 11$

$$D_A = Ax + Bx$$

$$D_B = Ax + B'x$$

$$y = AB$$

| P State | | Input | N State | | Output |
|---------|---|-------|---------|---|--------|
| A | B | x | A | B | y |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

    

جدول تحریک فلیپ فلاپ‌ها

جدول تحریک فلیپ فلاپ:

جدولی که ورودی‌های مورد نیاز برای تغییر حالت خواسته شده را تعیین می‌کند.

جدول تحریک چه تفاوتی با جدول حالت دارد؟



| RS flip-flop | | | |
|--------------|--------|---|---|
| Q(t) | Q(t+1) | S | R |
| 0 | 0 | 0 | x |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | x | 0 |

| D flip-flop | | |
|-------------|--------|---|
| Q(t) | Q(t+1) | D |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

| JK flip-flop | | | |
|--------------|--------|---|---|
| Q(t) | Q(t+1) | J | K |
| 0 | 0 | 0 | x |
| 0 | 1 | 1 | x |
| 1 | 0 | x | 1 |
| 1 | 1 | x | 0 |

| T flip-flop | | |
|-------------|--------|---|
| Q(t) | Q(t+1) | T |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

فهرست مطالب

- مقدمه‌ای بر مدارهای ترتیبی
- عناصر ذخیره‌ساز
- لچ‌ها
- فلیپ‌فلاپ‌ها
- تحلیل مدارهای ترتیبی ساعت‌دار
- ماشین حالت محدود
- کاهش و تخصیص حالت
- طراحی مدارهای ترتیبی همزمان
- مثال‌های طراحی 

مثال طراحی: سنتز با استفاده از فلیپ فلاپ JK

مثال: جدول حالت مداری ترتیبی داده شده است. طرح را با استفاده از فلیپ فلاپ JK سنتز نمایید (یا به عبارت دیگر، مدار، را با استفاده از فلیپ فلاپ JK طراحی نمایید).





| PS | | Input | NS | | Flip-Flop Inputs | | | |
|----|---|-------|----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| A | B | x | A | B | J _A | K _A | J _B | K _B |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | X |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | X |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | X |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | X | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | X | 1 |

$$J_A = Bx'$$


$$K_A = Bx$$

$$J_B = x$$

$$K_B = (A \oplus x)'$$

   
 


| JK flip-flop | | |
|--------------|--------|-----|
| Q(t) | Q(t+1) | J K |
| 0 | 0 | 0 x |
| 0 | 1 | 1 x |
| 1 | 0 | x 1 |
| 1 | 1 | x 0 |



 


مثال طراحی: سنتز با استفاده از فلیپ فلاپ T

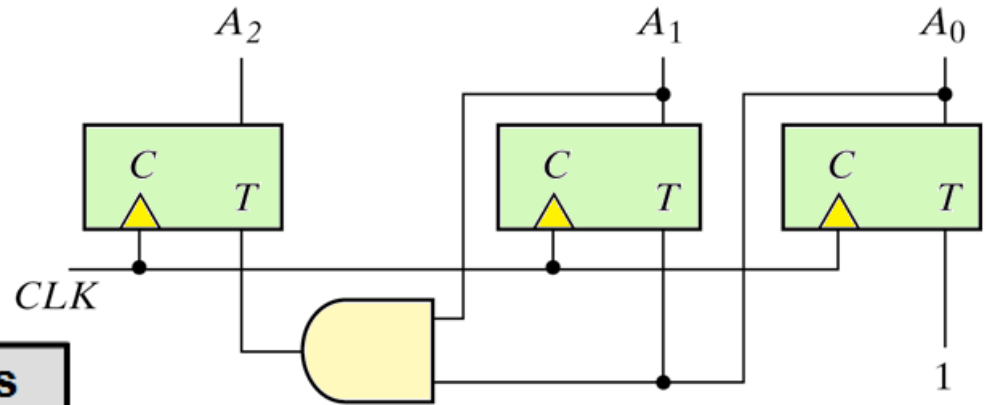 مثال: با استفاده از فلیپ فلاپ T یک شمارندهی باینری ۳ بیتی طراحی نمایید.



| Present State | | | Next State | | | FF Inputs | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A ₂ | A ₁ | A ₀ | A ₂ | A ₁ | A ₀ | T _{A2} | T _{A1} | T _{A0} |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

   

$$T_{A2} = A_1 A_0$$

$$T_{A1} = A_0$$

$$T_{A0} = 1$$

فهرست مطالب

- مقدمه‌ای بر مدارهای ترتیبی
- عناصر ذخیره‌ساز
- لچ‌ها
- فلیپ‌فلاپ‌ها
- تحلیل مدارهای ترتیبی ساعت‌دار
- ماشین حالت محدود
- کاهش و تخصیص حالت
- طراحی مدارهای ترتیبی همزمان
- مثال‌های طراحی